

Rapport des travaux pratiques

Conception analogique mixte et séminaires : VHDL-AMS

Réalisé par :

EL FAHIMI Oussama N : 16


NASSABI Kanza N : 39

LARHRIB Hamza N : 34

Encadré par :

M .ISMAIL LAGRAT

On considère le circuit suivant :

 

On commence par définir de la source de tension sinusoïdale :

```
LIBRARY DISCIPLINES;
LIBRARY IEEE;

USE DISCIPLINES.ELECTROMAGNETIC_SYSTEM.ALL;
USE IEEE.MATH_REAL.ALL;

ENTITY Generator IS
    PORT (TERMINAL T1,T2: ELECTRICAL);
END;

ARCHITECTURE behav OF Generator IS

    QUANTITY V_Gen ACROSS I_Gen THROUGH T1 TO T2;
BEGIN

    V_Gen==10.0 * sin |(2.0*3.14*500.0 * now);
END;
```

Après la définition de la résistance :

```

LIBRARY DISCIPLINES;
USE DISCIPLINES.ELECTROMAGNETIC_SYSTEM.ALL;

ENTITY Res IS
    PORT    (TERMINAL T1,T2 : ELECTRICAL);
END Res;

ARCHITECTURE behav OF Res IS
    QUANTITY V_Res ACROSS I_Res THROUGH T1 TO T2;
BEGIN
    I_Res == V_Res/10.0;
END behav;

```

TestBench :

```


LIBRARY DISCIPLINES;
USE DISCIPLINES.ELECTROMAGNETIC_SYSTEM.ALL;

ENTITY network IS
END;

ARCHITECTURE behav OF network IS
    TERMINAL n1,n2: ELECTRICAL;
BEGIN
    vsrc: ENTITY Generator (behav) PORT MAP (n1, electrical_ground);
    r1:   ENTITY Resistor   (behav) PORT MAP (n1, n2);
END;

```

La simulation :

 

Exemple : Résistance non linéaire avec un effet du bruit :

On a tapé le code suivant :

```
LIBRARY DISCIPLINES;
LIBRARY IEEE;

USE DISCIPLINES.ELECTROMAGNETIC_SYSTEM.ALL;
USE IEEE.MATH_REAL.ALL;

entity resistor is
generic ( R : real; temp : real := 1.0; R0:real := 500.0E+3);
port (terminal t1,t2 : electrical);
end resistor;

architecture noisy of resistor is
constant ki :real :=1.0E-5;
quantity thermalNoiseSource : real noise 4.0*k*temp/R0;
quantity VR across IR through t1 to t2;
begin
IR ==VR/R+thermalNoiseSource;
end noisy
```

Exemple 2: Comparateur à hystérésis :

Le code suivant représente le modèle :

```
library IEEE, Disciplines;
use IEEE. std_ logic_ 1164.all;
use Disciplines. electrical_ system. all;
entity ComparatorHyst is
generic (vlo, vhi: REAL; -- thresholds
timeout: DELAY_LENGTH);
port (terminal ain, ref: electrical;
signal dout: out std_ logic);
end entity ComparatorHyst;

architecture Hysteresis of ComparatorHyst is
type states is (unknown, zero, one, unstable);
quantity vin across ain to ref;
function level( vin, vlo, vhi: REAL) return states is
begin
if vin < vlo then return zero;
elsif vin > vhi then return one;
else return unknown; end if;
end function level;
begin
process
```

```

variable state: states := level( vin, vlo, vhi);
begin
case state is
when one => dout <= '1';
wait on vin'Above( vhi);
state := unstable;
when zero => dout <= '0';
wait on vin'Above( vlo);
state := unstable;
when unknown => dout <= 'X';
wait on vin'Above( vhi), vin'Above( vlo);
state := level( vin, vlo, vhi);
when unstable =>
wait on vin'Above( vhi), vin'Above( vlo) for timeout;
state := level( vin, vlo, vhi);
end case;
end process;
end architecture Hysteresis;

```

Comparateur (PLL):


Le comparateur de phase est un système électronique qui a pour fonction de générer un signal de sortie proportionnel à la différence de phase entre deux signaux d'entrée.

Le signal généré peut être de nature différente selon le type de comparateur :

- Une tension de sortie proportionnelle à la différence de phase entre les deux entrées.
- Un écart temporel entre deux sorties proportionnel à la différence de phase entre les deux entrées.

On distingue de plus,

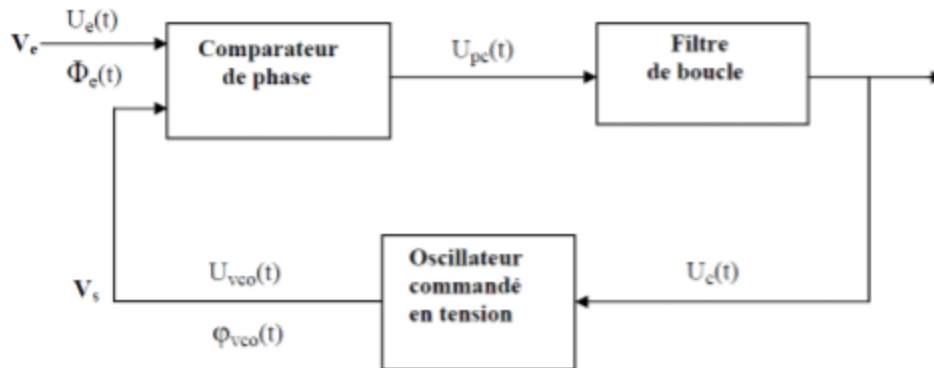- les systèmes qui détectent les écarts de phase.
- les systèmes qui détectent les écarts de phase et les écarts de fréquence.
- les systèmes qui comparent des signaux d'entrée analogiques et digitaux.
- les systèmes qui comparent des signaux digitaux en entrée seulement.



Modélisation d'un PLL :

La PLL sera donc modélisée à partir de ses fonctions de base : le multiplieur, le VCO et le filtre. Le multiplieur ou détecteur de phase est décrit par la multiplication de deux signaux d'entrée, l'un représentant le signal à démoduler, l'autre étant le signal sortant du VCO. La sortie de cette fonction est échantillonnée entre -1 et $+1$ V. Le multiplieur est caractérisé par son facteur de conversion phase – tension K_c . Le VCO est décrit par une fonction sinusoïdale dont le terme de déphasage est contrôlé par la tension de commande. Le VCO est caractérisé par sa fréquence libre F_0 et son facteur de conversion tension-fréquence K_{vco} . Le filtre du premier ordre est quant à lui décrit par sa Transformée de Laplace. Ce filtre, de type RC, est défini par sa constante de temps τ .

Comparateur de phase :

 


Figure 1 Structure du modèle de base du détecteur de phase

Le modèle VHDL-AMS du comparateur de phase analogique :

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.ELECTRICAL_SYSTEMS.ALL;
ENTITY phase_detect IS
GENERIC (GAIN : REAL :=1.0);
PORT(TERMINAL IN1 : ELECTRICAL;
TERMINAL IN2 : ELECTRICAL;
TERMINAL OUTP : ELECTRICAL);
END ENTITY phase_detect;
ARCHITECTURE basic OF phase_detect IS
QUANTITY Vin ACROSS IN1;
QUANTITY Vin ACROSS IN2;
QUANTITY Vout ACROSS Iout THROUGH outp;
BEGIN
VOUT == GAIN*VIN1*VIN2;
END ARCHITECTURE basic;

```

Filtre de boucle :

```

LIBRARY IEEE;
LIBRARY DISCIPLINES;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.MATH_REAL.ALL;
USE DISCIPLINES.ELCTROMAGNETIC_SYSTEMS.ALL;
ENTITY filter IS
GENERIC(GAIN: REAL := 1.0;
FC: REAL := 1.0e6;
ZF: REAL := 1.0e6);
PORT(TERMINAL inp : ELECTRICAL;
TERMINAL outf : ELECTRICAL);
END ENTITY filtre;
ARCHITECTURE behav OF filter IS
QUANTITY Vin ACROSS inp;
QUANTITY Vout ACROSS iout THROUGH outf;
constant num;
real_vector(1 to 2) := (10.0,0.0);
constant den;
real_vector(1 to 2) := (1.0,1.0/1.0);
BEGIN
Vout== Vin*LTF(num,den);
END ARCHITECTURE behav;

```

Oscillateur commandé en tension :

 


Figure 2 Structure du modèle de base du VCO

Un oscillateur analogique commandé en tension (VCO) génère un signal sinusoïdale dont la fréquence est proportionnelle à la valeur d'une tension de commande.

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.MATH_REAL.ALL;
USE IEEE.ELECTRICAL_SYSTEMS.ALL;
ENTITY vco IS
  GENERIC (GAIN : REAL := 1.0; — gain du vco [-]
    KVC0 : REAL := 10.0e6; — pente (sensibilité) du vco [HZ/V]
    FC : REAL := 1.0E3; — fréquence centrale [HZ]
    UC0 : REAL := 1.2 — tension de commande à F=FC [V]
  );
  PORT (TERMINAL INP, OUTP: ELECTRICAL);
END ENTITY vco;
ARCHITECTURE behav OF VCO IS
  CONSTANT WC : REAL := MATH_2_PI * FC;
  CONSTANT KVC : REAL := MATH_2_PI * KVC0; — [RAD/(S*V)]
  QUANTITY Uin ACROSS INP TO GROUND;
  QUANTITY OUTP ACROSS Iout THROUGH OUTP TO GROUND;
  QUANTITY DP, P: REAL; — PHASE
BEGIN
  DP == WC + KVC * (UIN - UC0);
  P == DP'INTEG;
  UOUT == GAIN * SIN(P);
END ARCHITECTURE behav;

```

Test Bench :

On se basant sur le schéma fonctionnel du PLL, la consigne du PLL est un signal sins de 3Mhz .


```

LIBRARY DISCIPLINES;
USE DISCIPLINES.ELECTROMAGNETIC.SYSTEM.ALL;

ENTITY tb IS
END;

ARCHITECTURE behav OF tb IS
    TERMINAL in1,outc,  outf, outp : ELECTRICAL;
BEGIN
    v_in1: ENTITY sineSource (behav) PORT MAP (in1, electrical_ground);
    comp:  ENTITY phase_detect  (basic) PORT MAP (in1, outp,outc);
    filtre: ENTITY filtre      (behav) PORT MAP (outc, outf);
    vco:   ENTITY vco          (behav) PORT MAP (outf, outp);
END;

```

La simulation :

